



# L'électricité

Mon carnet de recherche



Je m'appelle .....

# Comment allumer une ampoule ?



Je dessine le matériel que j'ai utilisé et je le nomme :



Je dessine mes découvertes :



Je recopie ce que j'ai trouvé dans les livres, les documents :

.....

.....

.....

## Comment allumer l'ampoule sans toucher le circuit ?



Je dessine le matériel que j'ai utilisé et je le nomme :



Je dessine mes découvertes :



Je recopie ce que j'ai trouvé dans les livres, les documents :








.....

.....



.....



# Quelles matières peuvent être utilisées pour faire passer le courant ?

Complète le tableau :

|   |  |  |
|---|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

Choisis d'autres matériaux dans la boîte pour compléter le tableau :

|  |  |  |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |  |  |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



Je recopie ce que j'ai trouvé dans les livres, les documents :

---

---

---

Je recherche des réponses aux autres questions

?

---

---

---