

Consigne : Complète le schéma à l'aide des mots suivants : Pile ; Interrupteur ; Lampe.

Sur le schéma, donne le sens du courant électrique

.....

