

Prénom : _____

Comment fonctionne une lampe de poche ?

A l'aide d'un dessin que tu annoteras avec des mots ou des phrases, explique ce qu'il se passe à l'intérieur d'une lampe de poche.

