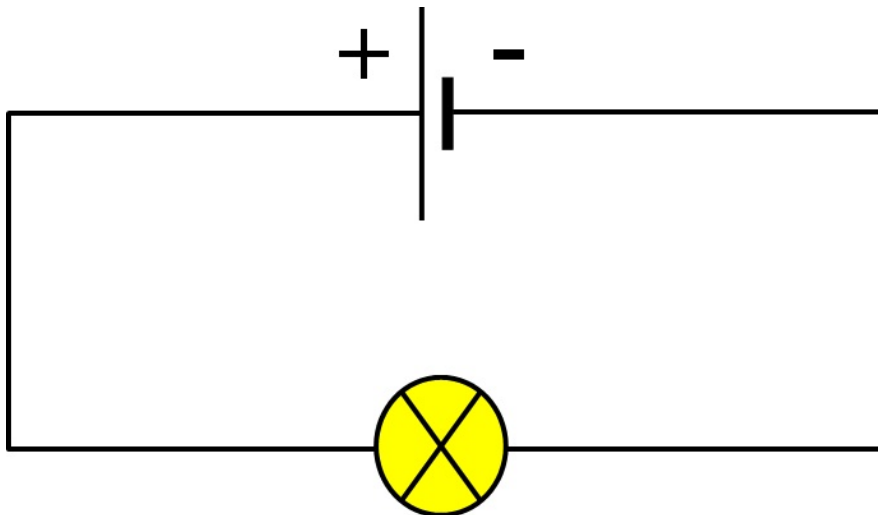


## Comment circule le courant dans un circuit électrique simple ?

A l'aide de flèches, indique comment circule le courant dans un circuit électrique simple.



## Comment circule le courant dans un circuit électrique simple ?

A l'aide de flèches, indique comment circule le courant dans un circuit électrique simple.

