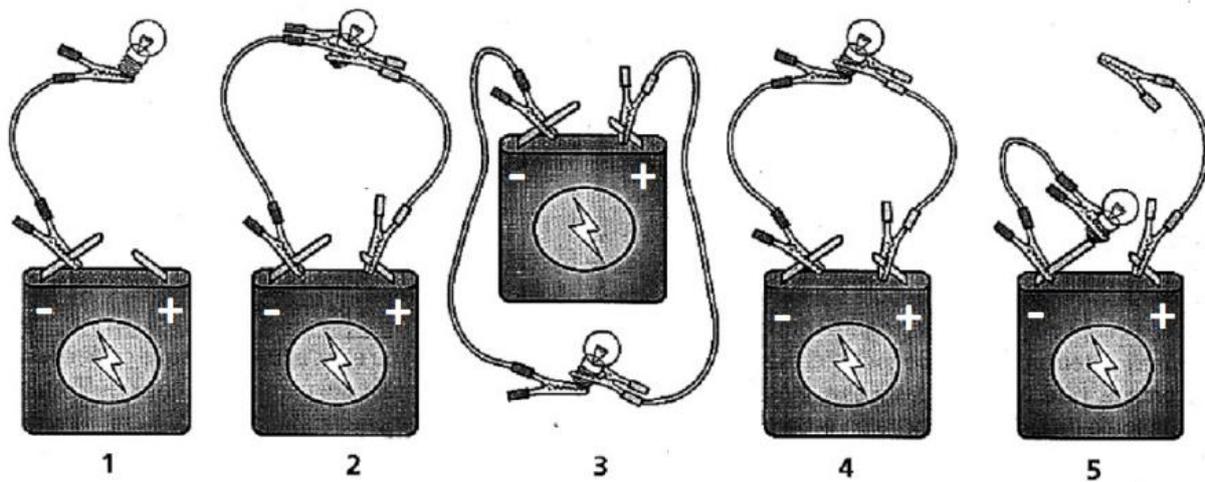


Colorie l'ampoule en jaune lorsqu'elle s'allume.



Exercice d'application :

A) Compléter les phrases ci-dessous en utilisant les mots suivants : **douille, fils électriques, former une boucle, connecte, ampoule, circuits fermés, reliés, brille.**

-Pour que l'ampoule....., il faut que tous les éléments soient....., entre eux de manière à qu'on appelle.....

- On place l'..... sur une, ce qui nous permet de ne pas avoir à la tenir avec les mains puis onl'ampoule à la pile grâce à des qui conduisent le courant.

B) Nommer le matériel ci-dessous :

